به نام خدا

گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك

آزمایش 1

سید محمد مهدی موسوی

9231053


على معصومي

9231050

شنبه ها ساعت 1:30 تا 4:30

گروه 1

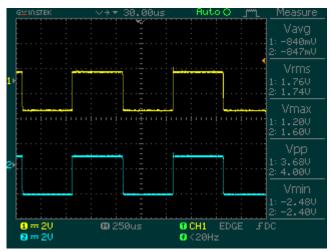
شکل موج جریان و ولتاژ دیودهای IN4001 و IN4148:




شكل موج ولتاژ ديود IN4001 در فركانس 1KHz




شکل موج جریان دیود IN4001 در فرکانس IKHz

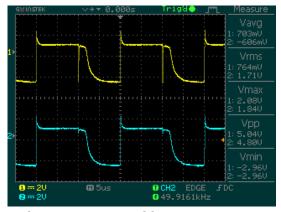

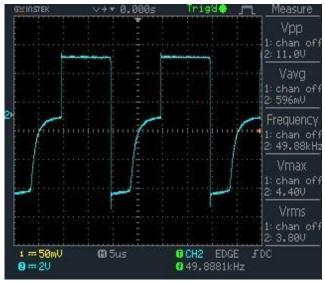
شكل موج ولتاژ ديود IN4001 در فركانس 50KHz



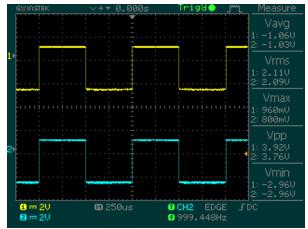
شكل موج جريان ديود IN4001 در فركانس 50KHz



شكل موج ولتاژ ديود IN4148 در فركانس 1kHz

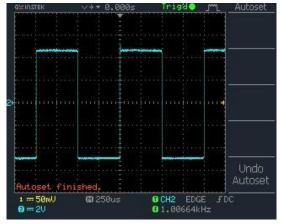

شکل موج جریان دیود IN4148 در فرکانس 1KHz

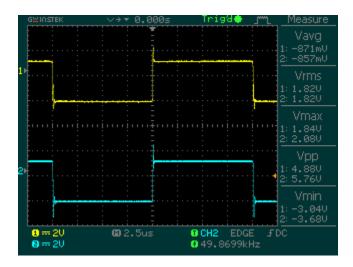

شكل موج ولتاژ ديود IN4148 در فركانس 50 kHz



شکل موج جریان دیود IN4148 در فرکانس 50 kHz